

# 计算机组成原理实验报告

## LAB02

题目: 寄存器文件

姓名: 林祥

学号: PB16020923

# 实验目的

- 1、复习 Verilog 语法
- 2、知道如何用 Verilog 实现寄存器文件

# 实验内容


1、设计一  $64 \times 32\text{bit}$  的寄存器文件，即 64 个 32 位的寄存器文件（寄存器组）

- 具备一组读端口及一组写端口
- 通过读端口可从 0~31 号的任意地址读取数据
- 通过写端口可向 0~31 号的任意地址写入数据
- 寄存器的复位值可自行指定

# 实验分析

- 1、模块化设计，alu 一个模块，regfile 一个模块，计算斐波那契数列一个 top 模块，初始两个数 a,b 从 top 的参数输入。
- 2、alu 模块使用 case 语句判断 7 种操作类型。
- 3、regfile 模块用组合逻辑读，时序逻辑写。


4、思路

 


# 实验结果

仿真结果（设  $a, b$  为斐波那契数列初始值，下面测试两组）

(1) Test 中输入  $a=2, b=2$  的结果

 

(2) Test 中输入  $a=4, b=7$  的结果

 

## 附录：

### 一、 模块源代码

top.v

```
module top(
    input clk,rst_n,
    input [31:0] a, //斐波那契数列第一个数
    input [31:0] b, //斐波那契数列第二个数
    output reg [31:0] wd //写入 regfile 的数据，同时作为数列输出
);

reg[5:0] ra=6'd0;
reg[5:0] wa=6'd0;

wire [31:0] aluout;
reg [1:0] state=2'b00;
reg we=1'b1;

reg [31:0] td;
wire [31:0] rd;

alu alu1(td,rd,5'h01,aluout);
regfile regfile1(clk,rst_n,ra,wa,wd,we,rd);

always@ (negedge clk) //下降沿改变数据
    if(state==2'b00) //写 a 状态
        begin
            wd<=a;
        end
    else if(state==2'b01)//写 b 状态
        begin
            wd<=b;
            td<=rd;
        end
    else if(state==2'b10) //写 aluout 状态
        begin
            wd<=aluout;
            td<=rd;
        end

always@ (posedge clk or negedge rst_n) //这里上升沿改变地址（同时 regfile 会将 wd
写入， wd 已在上一个下降沿更新）
    begin
```

```

if(~rst_n)//初始化
begin
    wa<=6'd0;
    ra<=6'd0;
    state<=2'b00;
end
else
begin
    if(state==2'b00)//写 a 状态, 读地址不+1, 使读地址落后写地址一周期
        begin
            state<=2'b01;
        end
    else if(state==2'b01)//写 b 状态
        begin
            ra<=ra+6'd1;

            state<=2'b10;
        end
    else if(state==2'b10) //写 aluout 状态
        begin
            ra<=ra+6'd1;
        end
    wa<=wa+6'd1;
end
end
endmodule

```

## alu.v

```

parameter A_NOP =5'h00; //nop
parameter A_ADD =5'h01; //sign_add
parameter A_SUB =5'h02; //sign_sub
parameter A_AND =5'h03; //and
parameter A_OR =5'h04; //or
parameter A_XOR =5'h05; //xor
parameter A_NOR =5'h06; //nor

module alu(
    input [31:0] alu_a,
    input [31:0] alu_b,
    input [4:0] alu_op,
    output reg [31:0] alu_out
);
    always@(*)

```

```

case (alu_op)
    A_NOP: alu_out = 0;
    A_ADD: alu_out = alu_a + alu_b;
    A_SUB: alu_out = alu_a - alu_b;
    A_AND: alu_out = alu_a & alu_b;
    A_OR : alu_out = alu_a | alu_b;
    A_XOR: alu_out = alu_a ^ alu_b;
    A_NOR: alu_out = ~(alu_a | alu_b);
    default: alu_out = 0;
endcase
endmodule

```

### regfile.v

```

module regfile(
    input clk,
    input rst_n,
    input [5:0] rAddr1,//读地址
    input [5:0] wAddr,//写地址
    input [31:0] wDin,//写数据
    input wEna,//写使能
    output [31:0] rDout1//读数据 1
);
    reg [31:0] data [0:63];
    integer i;
    assign rDout1=data[rAddr1];//读

    always@(posedge clk or rst_n)//写和复位
        if(~rst_n)
        begin
            for(i=0; i<64; i=i+1) data[i]<=0;
        end
        else
        begin
            if(wEna)
                data[wAddr]<=wDin;
        end
    endmodule

```

## test.v

```
module test(
);

reg clk,rst_n;
reg [31:0] a;
reg [31:0] b;

wire [31:0] wd;

top test(
    .clk(clk),
    .rst_n(rst_n),
    .a(a),
    .b(b),
    .wd(wd),
);

always #10 clk=~clk;
initial begin
    clk=0;
    a=2;
    b=2;
    rst_n=0;
    #20;
    rst_n=1;
end
endmodule
```