

## Lab1\_ALU

实验目的:


- 实现简单 ALU
- 同时, 通过这个实验, 复习 Verilog 语法, ISE 开发环境, 仿真过程, 为后续实验做准备。

实验内容:

- 设计一算术运算单元 ALU, 按如下要求:
  - 采用纯组合逻辑设计
  - 32 位宽
  - 完成指定运算功能
- 使用模块调用完成一下运算
  - 调用 ALU 输出斐波那契数列中的 16
  - 调用 N 次

实验结果:

按要求完成。

 

仿真结果在一张图中给出。

第一段为输出斐波那契 16 部分;

后面依次为按 ppt 给出的运算顺序得出的结果:

操作数分别为 alu\_a, alu\_b, 对应结果为 alu\_out。

实验分析:

- ppt 已给出模块定义部分的代码, 针对对应的操作符, 只需要简单的位运算即得。
- 而 top 模块, 只需要写出调用 4 次即可。

意见建议:

作为本学期第一次实验, 个人感觉十分恰当!

附录:

- 代码:
  - ALU 部分:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module ALU(
4  input signed [31:0] alu_a,
5  input signed [31:0] alu_b,
6  input [4:0] alu_op,
7  output reg [31:0] alu_out
8  );
9
10 parameter A_NOP = 5'h00;
11 parameter A_ADD = 5'h01;
12 parameter A_SUB = 5'h02;
13 parameter A_AND = 5'h03;
14 parameter A_OR = 5'h04;
15 parameter A_XOR = 5'h05;
16 parameter A_NOR = 5'h06;
17
18 always@(*)
19 begin
20     case(alu_op)
21         A_NOP: alu_out = 0;
22         A_ADD: alu_out = alu_a + alu_b;
23         A_SUB: alu_out = alu_a - alu_b;|
24         A_AND: alu_out = alu_a & alu_b;
25         A_OR: alu_out = alu_a | alu_b;
26         A_XOR: alu_out = (~alu_a & alu_b) | (alu_a & ~alu_b);
27         A_NOR: alu_out = ~(alu_a | alu_b);
28     endcase
29 end
30 endmodule

```

Top 部分:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module top(
4  input [31:0] alu_a,
5  input [31:0] alu_b,
6  input [4:0] alu_op,
7  output [31:0] result
8  );
9
10 wire [31:0] alu_out1,alu_out2,alu_out3;
11
12 ALU ALU1(alu_a,alu_b,alu_op,alu_out1);
13 ALU ALU2(alu_out1,alu_b,alu_op,alu_out2);
14 ALU ALU3(alu_out2,alu_out1,alu_op,alu_out3);
15 ALU ALU4(alu_out3,alu_out2,alu_op,result);
16
17 endmodule

```

仿真部分:

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3
4
5  module lab_f;
6
7      // Inputs
8      reg [31:0] alu_a;
9      reg [31:0] alu_b;
10     reg [4:0] alu_op;
11
12     // Outputs
13     wire [31:0] result;
14
15     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
16     top uut (
17         .alu_a(alu_a),
18         .alu_b(alu_b),
19         .alu_op(alu_op),
20         .result(result)
21     );
22
23     initial begin
24         // Initialize Inputs
25         alu_a = 0;
26         alu_b = 0;
27         alu_op = 0;
28
29         // Wait 100 ns for global reset to finish
30         #100;
31
32         // Add stimulus here
33
34     end
35
36 endmodule
```